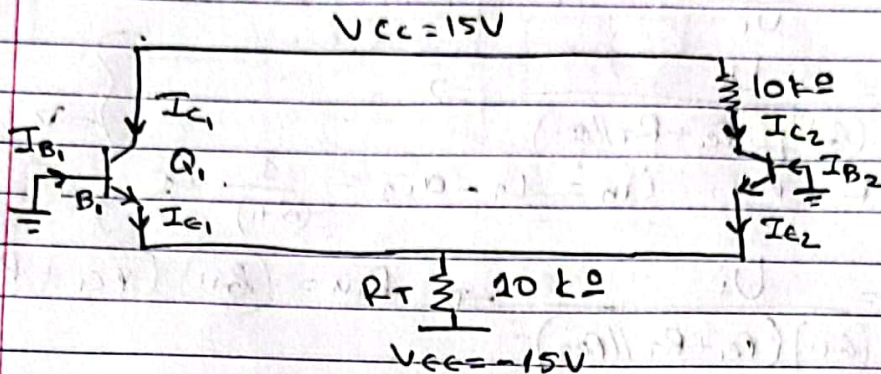


3^η Σειρά Ασκήσεων Ηλεκτρονική II
 Ιωάννης Μπόκοβιτς 03119640

Άσκηση 1

DC αναλυση:




$$\left. \begin{aligned} V_{BE1} &= V_{BE2} = 0,7 \text{ V} \\ V_{B1} - V_{E1} &= 0,7 \text{ V} \\ V_{B2} - V_{E2} &= 0,7 \text{ V} \end{aligned} \right\} \Rightarrow V_{E1} = V_{E2} = -0,7 \text{ V}$$

$$I_{E1} = \frac{1}{2} I_{RT} \quad I_{E1} = \frac{V_{E1} - V_{EE}}{2 \cdot 10^4} = \frac{14,3}{2 \cdot 10^4} = 0,715 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_{E1} = 0,708 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = I_{C2} = 0,708 \text{ mA}$$

AC αναλυση:

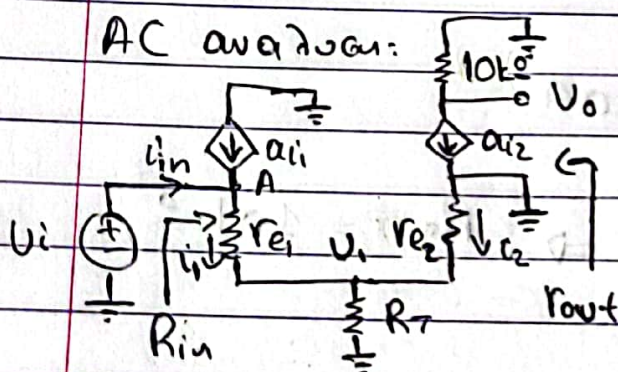

$$U_1 = \frac{R_T // r_{e2}}{R_T // r_{e2} + r_{e1}} U_i$$

Απο διαφύξη τάσης

$$i_2 = \frac{0 - U_1}{r_{e2}} = - \frac{U_1}{r_{e2}}$$

$$0 - U_o = \alpha i_2 10 \cdot 10^3 \Rightarrow U_o = -\alpha i_2 10^4 = -\alpha \left(- \frac{U_1}{r_{e2}} \right) \cdot 10^4 = \frac{\alpha U_1}{r_{e2}} 10^4$$

$$U_o = \frac{\alpha \cdot 10^4}{r_{e2}} \cdot \frac{R_T // r_{e2}}{R_T // r_{e2} + r_{e1}} U_i \Rightarrow \frac{U_o}{U_i} = \frac{(\alpha \cdot 10^4) (R_T // r_{e2})}{r_{e2} (R_T // r_{e2} + r_{e1})}$$


$$\text{Εξω } r_{e1} = \frac{V_T}{I_{E1}} = \frac{25 \text{ mV}}{0,715 \text{ mA}} \approx 35 \Omega = r_{e2}$$

$$\text{Αρα } \frac{U_o}{U_i} = 141,2 \text{ V/V}$$

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= \frac{U_i}{(b+1)(r_{e1} + R_T // r_{e2})} \\ \text{NPK A } i_{in} &= i_1 - \alpha i_2 = \frac{1}{(b+1)} i_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$i_{in} = \frac{U_i}{(b+1)(r_{e1} + R_T // r_{e2})} \Rightarrow R_{in} = (b+1)(r_{e1} + R_T // r_{e2})$$

$$R_{in} = 7,057 \text{ k}\Omega$$

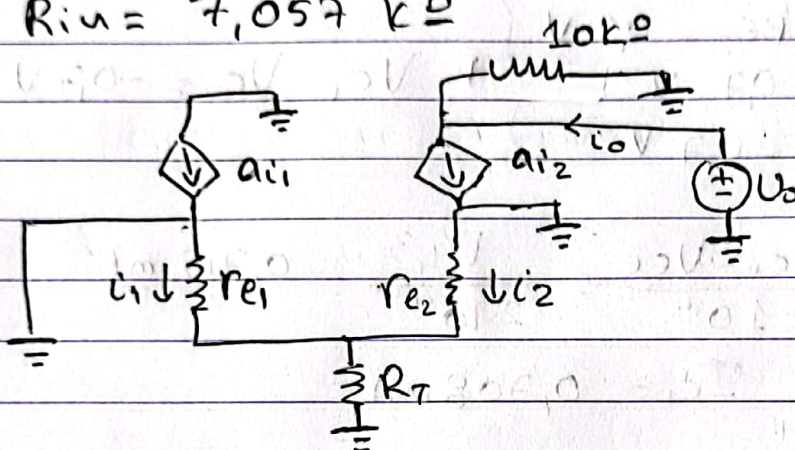

Για την R_{out}
εφαρμόζω U_o
όπου έξοδο και
πυθνεύω την
είσοδο.


$$i_1 = \frac{0-0}{r_{e1} + R_T // r_{e2}} \Rightarrow i_1 = 0 \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{0-0}{r_{e2} + R_T // r_{e1}} \Rightarrow i_2 = 0 \text{ A}$$

$$\text{Αρα } i_o = \frac{U_o - 0}{10 \text{ k}\Omega} \Rightarrow R_{out} = 10 \text{ k}\Omega$$

Agenda 2

DC analysis

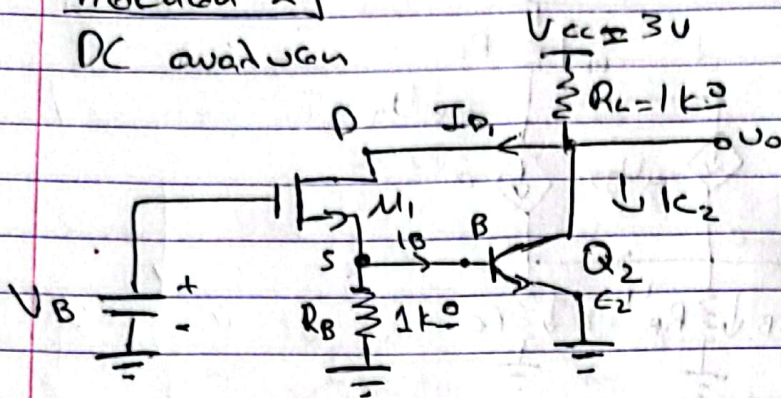

$$V_D = 2V \rightarrow I_{RL} = \frac{3-2}{10^3} = 1mA$$

$$NPK \text{ } 620C \Rightarrow I_{C2} + I_{D1} = I_{RL} \quad (1)$$

$$V_{B1} - V_{GS} = 0,7 \Rightarrow V_{B1} = 0,7V$$

$$I_{RB} = \frac{V_B}{R_B} = 0,7mA$$

$$I_{B2} = I_{D1} - I_{RB} = I_{D1} - 0,7 \quad (2)$$

$$I_{C2} = \beta I_{B2} \Rightarrow I_{C2} = \beta (I_{D1} - 0,7) \Rightarrow$$

$$I_{C2} = \beta (1 - I_{C2} - 0,7) = \beta (0,3 - I_{C2}) \Rightarrow \frac{I_{C2}}{\beta} + I_{C2} = 0,3$$

$$I_{C2} = 0,297mA \Rightarrow I_{D2} = 1 - 0,297 \Rightarrow I_{D1} = 0,703mA$$

$$I_{D1} = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} V_{ov}^2 \Rightarrow V_{ov}^2 = 0,0545V^2$$

$$V_{ov} = 0,233V \Rightarrow V_{GS} - V_t = 0,233 \Rightarrow V_{GS} = 0,5409V$$

$$V_B - V_S = 0,5409 \Rightarrow$$

$$V_B = 1,2409V$$


$$I_{D1} = 0,703mA$$

$$I_{C2} = 0,297mA$$

$$I_{B2} = 2,97\mu A$$

$$\text{Aper } I_{C1} = 299,97\mu A$$

AC analizu

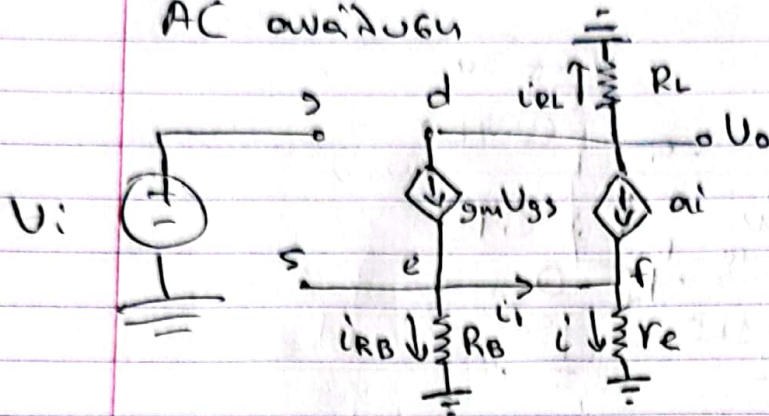

NPK čvor f:

$$i_1 + a i_e = i_e \Rightarrow i_1 = \frac{1}{\beta + 1} i_e = \frac{U_s}{(\beta + 1) r_e}$$

NPK čvor e:

$$-i_1 + g_m U_{gs} = i_{RB} \Rightarrow g_m (U_i - U_s) - \frac{U_s}{(\beta + 1) r_e} = \frac{U_s}{R_B}$$

$$\Rightarrow U_s \left(\frac{1}{R_B} + g_m + \frac{1}{(\beta + 1) r_e} \right) = g_m U_i$$

$$U_s = \frac{g_m}{g_m + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{(\beta + 1) r_e}} U_i \Rightarrow a i_e = \frac{a U_s}{r_e} = \frac{a}{\left(g_m + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{(\beta + 1) r_e} \right) r_e} \cdot g_m U_i$$

NPK čvor d:

$$i_{RL} = -(g_m U_{gs} + a i_e) \Rightarrow$$

$$i_{RL} = - \frac{\frac{a}{r_e} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{(\beta + 1) r_e}}{g_m + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{(\beta + 1) r_e}} g_m U_i \quad \text{tj.} \quad i_{RL} = \frac{U_o}{R_L}$$

$$\frac{U_o}{U_i} = - \frac{g_m R_L \left(\frac{a}{r_e} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{(\beta + 1) r_e} \right)}{g_m + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{(\beta + 1) r_e}}$$

$$g_m = \frac{2 I_D}{U_{ov}} = 6,03 \text{ mA/V} \quad r_e = \frac{V_T}{I_E} = 83,33 \Omega$$

$$\text{Apa } \frac{U_o}{U_i} = -10,97 \text{ V/V}$$